

CSE460 Lab3 assessment

Name: Pratick Bhowmick

Id: 20101262

Section: 05

Task1:


Code:


```
module lab3assessment(y,w,flag);
input [7:0]w;
input flag;
output reg [2:0]y;


always@(flag, w)
    if (flag == 1)
        y = 2; // Last digit of ID
    else
        begin
            casex(w)
                8'bxx1xxxxx: y = 5;
                8'bxx0xxxx1: y = 0;
                8'bxx0xxx10: y = 1;
                8'bxx0xx100: y = 2;
                8'bx10xx000: y = 6;
                8'bx00x1000: y = 3;
                8'b100x0000: y = 7;
                8'b00010000: y = 4;
            endcase
        end

endmodule
```


Circuit:

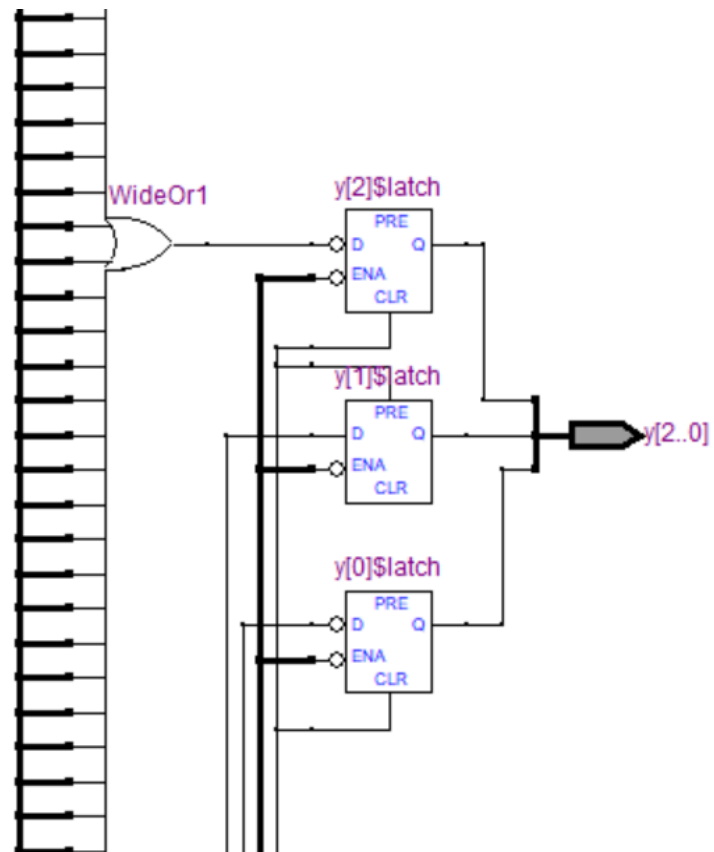

 

 

Timing Diagram:

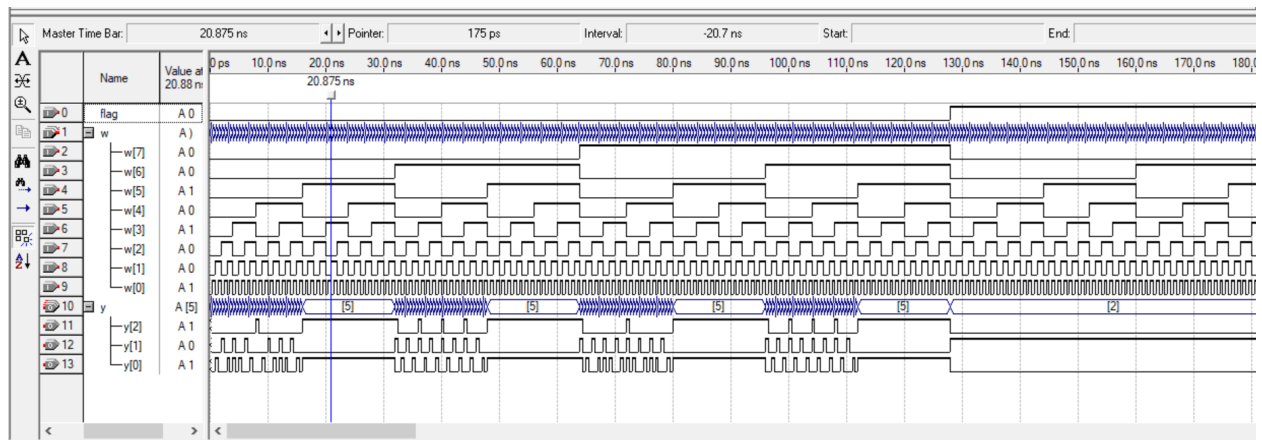

Task2:


Code:

```
module lab3assessment(q, d, load, clk);
input [4:0]d;
input load, clk;
output reg [4:0]q;
```

```
always@(posedge clk)
    if(load)
        q <= d;
    else
        begin
            q[4]<=q[3];
            q[3]<=q[2];
            q[2]<=q[1];
            q[1]<=q[0];
            q[0]<=q[4];
        end
```

```
endmodule
```

Circuit:

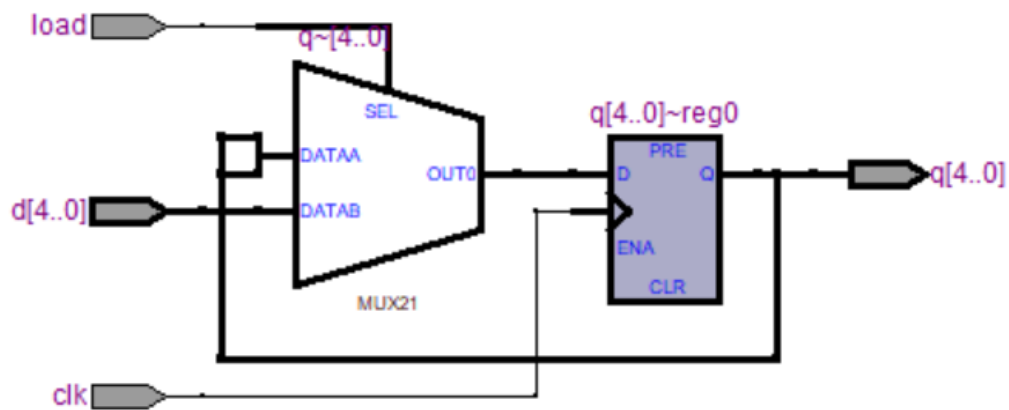

Timing diagram:

